
 



 


# Transistor NMOS: il concetto di soglia





# Transistor NMOS : corrente $I_{DS}$

$$V_{GS} > V_{TH}$$
$$V_{DS} > 0$$

  


MOS transistor and its bias conditions

# Transistor NMOS : Saturazione

  


# Transistor NMOS canale lungo:

## Caratteristica $I_{DS}-V_{DS}$

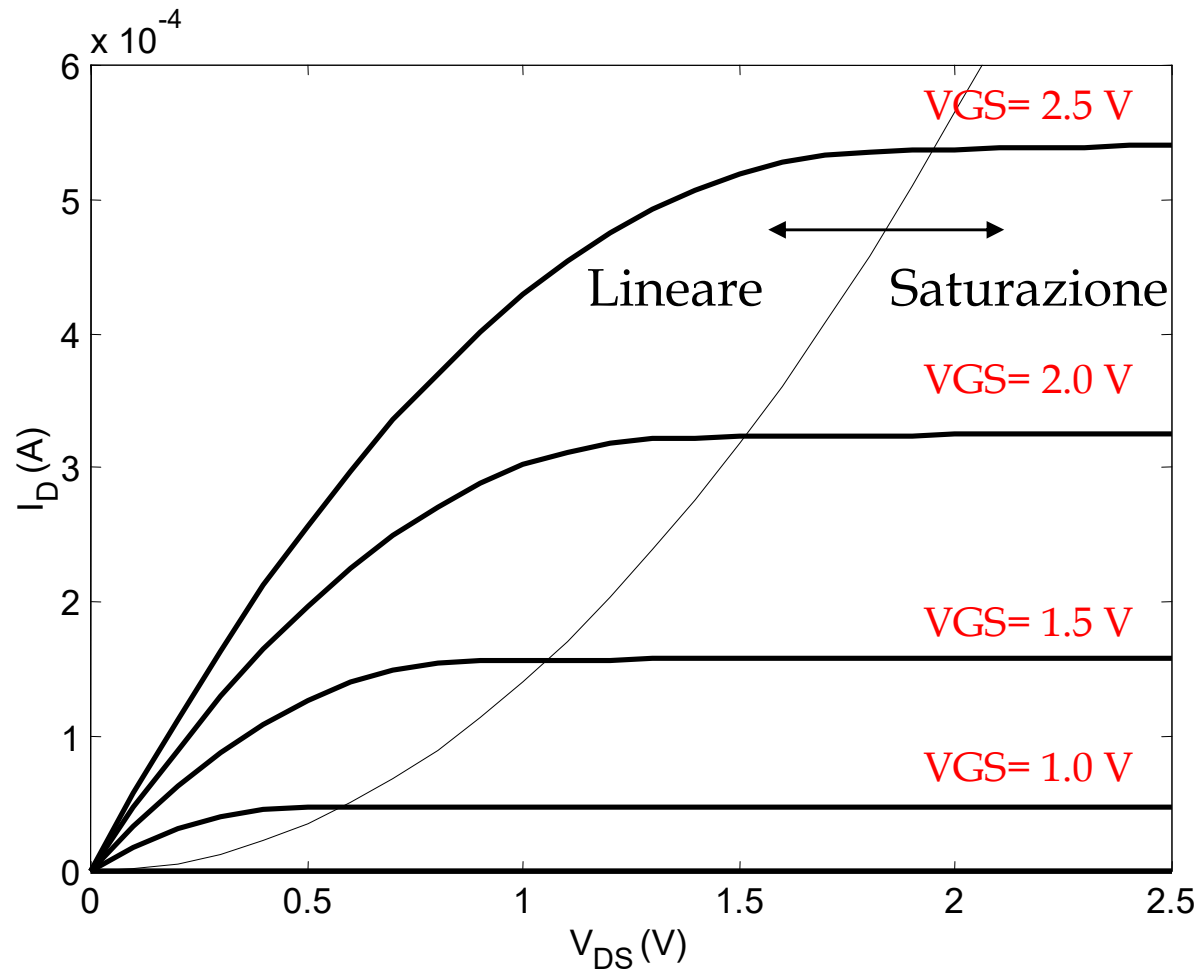


# Transistor NMOS canale corto:

## Caratteristica $I_{DS}-V_{DS}$

 

# Transistor NMOS: Modello

 

**Linear Region:  $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$**

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left( (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

with

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = \frac{\mu_n \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \quad \text{Process Transconductance Parameter}$$

**Saturation Mode:  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$**

$$I_D = \frac{k'_n W}{2 L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Channel Length Modulation

$k'$  = transconduttanza (processo)

$W/L$  = fattore di forma (transistor)

$k = k' \cdot W/L$  = fattore di guadagno  $[A/V^2]$  (transistor)

# Transistor MOS: valori tipici

Linear Region:  $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left( (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

with

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = \frac{\mu_n \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \quad \text{Process Transconductance Parameter}$$

Saturation Mode:  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$


$$I_D = \frac{k'_n W}{2 L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Channel Length Modulation  
↙

**Table 3.2** Parameters for manual model of generic 0.25  $\mu\text{m}$  CMOS process (minimum length device).

	$V_{TO}$ (V)	$\gamma$ ( $\text{V}^{0.5}$ )	$V_{DSAT}$ (V)	$k'$ ( $\text{A/V}^2$ )	$\lambda$ ( $\text{V}^{-1}$ )
NMOS	0.43	0.4	0.63	$115 \times 10^{-6}$	0.06
PMOS	-0.4	-0.4	-1	$-30 \times 10^{-6}$	-0.1
 
# Transistor PMOS canale corto: Caratteristica $I_{DS}-V_{DS}$




Assume all variables  
negative!

**N.B**  $V_{THp} < 0 \text{ V}$   
 $K'_p < 0 \text{ A/V}^2$



## Il transistor MOS come interruttore

 


NMOS



# Inverter: dalla porta logica al circuito logico

## Porta Logica

Ingresso	Uscita
falso	vero
vero	falso

 


## Circuito Logico (logica positiva)


Ingresso	Uscita
0V	$V_{DD}$
$V_{DD}$	0V



 
## L' inverter CMOS : comportement statico



N.B.  $V_{DD} > |V_{TH}|$

 


$V_{in} = V_{DD}$

 

$V_{in} = 0V$




## L' inverter CMOS : caratteristiche

 


- Impedenza di ingresso altissima:  $I_{IN} = I_G = 0A$
- Impedenza di uscita bassa ( $R_{ON}$ )
- Consumo statico nullo ( $V_{IN}=0$  opp  $V_{IN}=V_{DD}$ )

 
# Inverter CMOS : caratteristica statica $V_{in}$ - $V_{out}$ (VTC)



N.B.  $V_{DD}=2.5V$




 

 
## Inverter CMOS : caratteristica statica $V_{in}$ - $V_{out}$ (VTC)




N.B.  $V_{DD}=2.5V$
  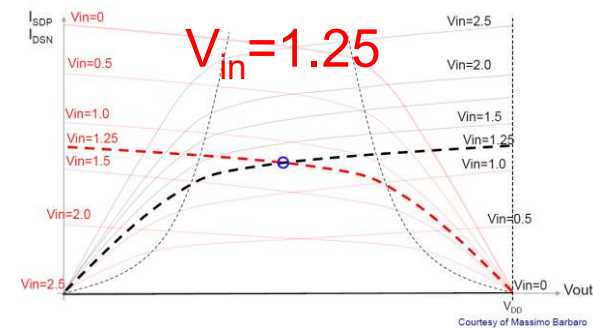 
# Inverter CMOS : caratteristica statica $V_{in}$ - $V_{out}$ (VTC)



 Inverter CMOS : caratteristica statica  $V_{in}$ - $V_{out}$  (VTC)








## Pregi della tecnologia CMOS

- High e Low coincidenti con i livelli di alimentazione (robusta)
- Livelli logici indipendenti dal W e/o L
- Bassa impedenza verso GND o Vdd a seconda dello stato logico
- Impedenza di ingresso elevatissima
- Nessun cammino statico fra Vdd e GND nel gate

 
# Robustezza dell' Inverter CMOS

Il comportamento reale di un gate (anche non CMOS) può essere diverso da quello ideale per molte ragioni ed in particolare a causa di:


- Dispersione dei parametri di processo
- Inaccuratezza del processo di fabbricazione
- **Rumore** durante il funzionamento



(a) Inductive coupling

 

(b) Capacitive coupling

 

(c) Power and ground noise



## Robustezza dell' Inverter CMOS

Occorre definire dei parametri che esprimano la **robustezza** del gate riguardo alle non idealità ed in particolare al rumore.

In particolare definiremo i seguenti parametri:

- Soglia logica
- Margine di rumore
- Fan-in
- Fan-out



## Fan-in e Fan-out

- **Fan-in:** numero di ingressi della porta logica  
all' aumentare del fan-in aumenta la complessità della porta.


Inoltre le prestazioni statiche e dinamiche si riducono

- **Fan-out:** numero di porte collegate all' uscita di un gate.  
All'aumentare del Fan-out aumenta la capacità di carico e  
quindi vengono degradate le prestazioni dinamiche del gate.

Le regole di progetto (design rules) devono limitare questi due parametri in modo da non creare colli di bottiglia.
 
## Soglia logica $V_M$

La soglia logica ( $V_M$ ) è per definizione il valore della tensione di ingresso cui corrisponde uguale tensione di uscita.  
Osservando la VTC, questo valore è quello di intercetta con la retta  $V_{in}=V_{out}$  (bisettrice)





## Margini di rumore ( $NM_H$ e $NM_L$ )

Siano  $V_{OH}$  e  $V_{OL}$  i livelli nominali di uscita di un gate corrispondenti ad un analogo valore nominale applicato all'ingresso.


Definiamo inoltre  $V_{IH}$  e  $V_{IL}$  i valori limite per i livelli di ingresso. Questi sono definiti nominalmente come i livelli corrispondenti ai punti della VTC a pendenza pari a -1. I margini di rumore sono quindi definiti come:
  
$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} \quad \text{e} \quad NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$







## Margini di rumore ( $NM_H$ e $NM_L$ )

 





## Proprietà rigenerativa

  



# Porta logica rigenerativa

  


- Attraverso I1 (da X a Y)
- Attraverso I2 (da Y a Z)


Il passaggio 4 (l'arco) serve a riportare l'uscita del primo inverter (Y) sull'asse delle ascisse, per poi utilizzare la stessa curva (che è anche la VTC del secondo inverter)
 
# Porta logica non rigenerativa

- Non tutte le VTC permettono la rigenerazione




# Caratteristica ideale

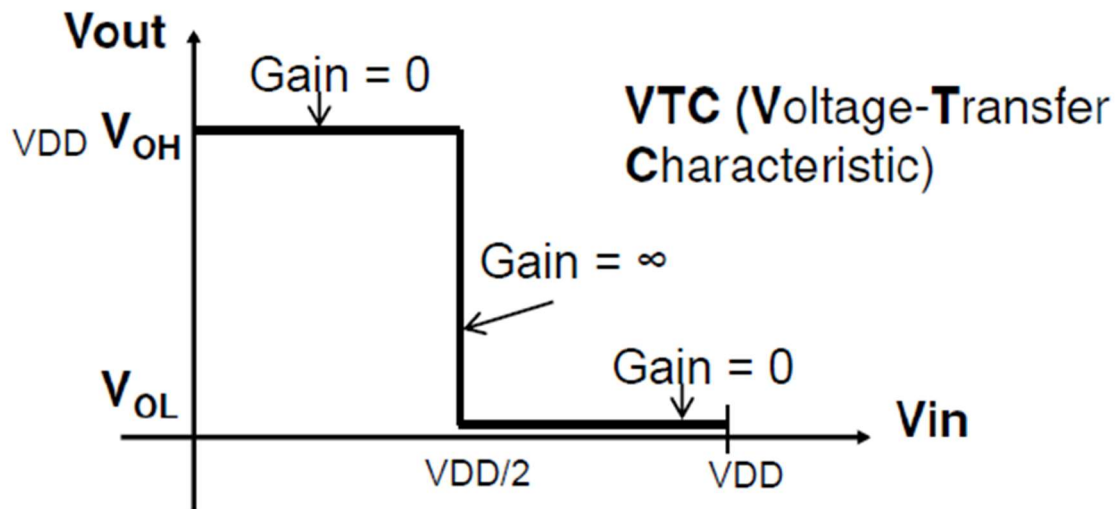

Se:

$$V_{OL}=0V, V_{OH}=V_{DD}, V_{IL}=V_{IH}=V_{DD}/2 \text{ e } V_M=V_{DD}/2$$

 allora i margini di rumore sono uguali e massimi.



La VTC dell' inverter CMOS si avvicina all'idealità.

# Calcolo della soglia logica

La soglia logica ( $V_M$ ) si trova imponendo che le due correnti siano uguali e  $V_{out} = V_{in}$ . Tale condizione si verificherà nella zona (c) dove entrambi i MOS sono in saturazione.

$$V_{GS} = V_{in} = V_M$$

↓

$$V_{SG} = V_{DD} - V_{in} = V_{DD} - V_M$$

↓

$$I_{DSn} = \frac{K_n}{2} (V_{in} - V_{TN})^2 = \frac{|K_p|}{2} \cdot (V_{DD} - V_{in} - |V_{TP}|)^2 = I_{SDp}$$



$$V_M = \frac{\sqrt{\frac{|K_p|}{K_n}} \cdot (V_{DD} - |V_{TP}|) + V_{TN}}{1 + \sqrt{\frac{|K_p|}{K_n}}}$$

con

$$K_p = K'_p \cdot S_p$$
$$K_n = K'_n \cdot S_n$$

$K$  = Fattore di guadagno

$K'$  = Transconduttanza di processo

$$S_p = W_p / L_p \quad S_n = W_n / L_n$$

## Dimensionamento del gate

$$V_M = \frac{\sqrt{\frac{|K_p|}{K_n}} \cdot (V_{DD} - |V_{TP}|) + V_{TN}}{1 + \sqrt{\frac{|K_p|}{K_n}}}$$

Osservazione:


Dalle considerazioni precedenti si deduce che nel caso dell' inverter CMOS un dimensionamento ottimale di  $V_M$  è  $V_M \cong V_{DD}/2$

Tale valore si raggiunge se si verificano le seguenti uguaglianze:


$$K_p \cong K_n \quad \text{e} \quad |V_{TP}| \cong V_{TN}$$

Se la seconda dipende dal processo di fabbricazione, la prima può essere verificata scegliendo opportunamente i rapporti  $W/L$  dei transistori.
 
# L' inverter CMOS : comportamento dinamico



(a) Low-to-high

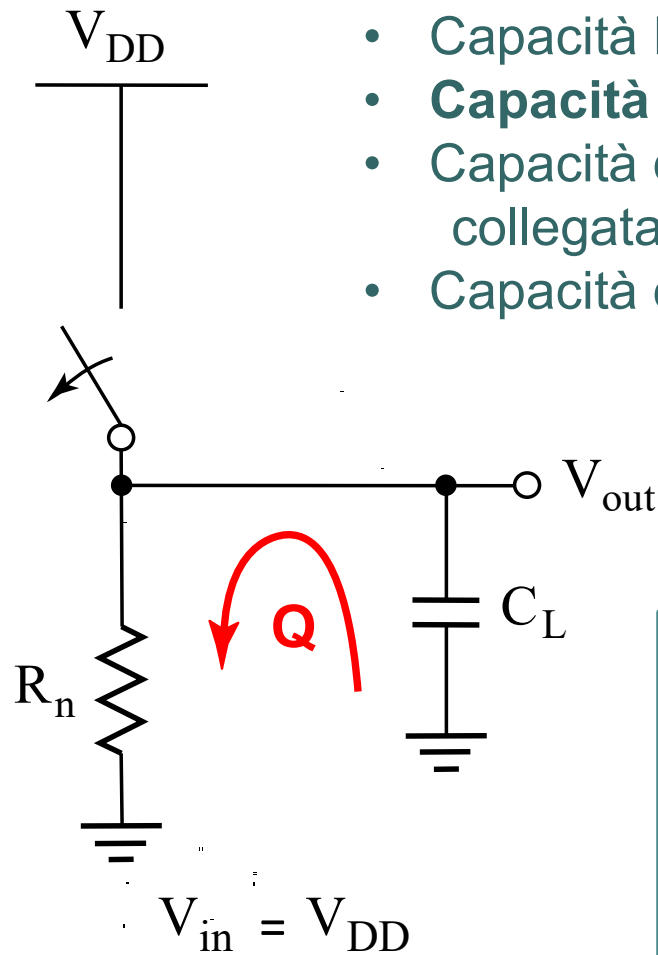



(b) High-to-low

$C_L$  rappresenta la somma (parallelo) di diverse capacità ed in particolare:

- Capacità Drain –Bulk/Well
- **Capacità Gate-Drain**
- Capacità della linea di trasmissione collegata all' uscita del gate
- Capacità di ingresso del gate a valle

Quando il gate commuta, all' uscita si svolge un transitorio di carica/scarica di tipo RC con R e C che cambiano durante il transitorio stesso



# Transistore MOS : capacità “interne”

  

# Una visione più completa

Share power and ground


Abut cells

  


Connect in Metal



# Una visione più completa

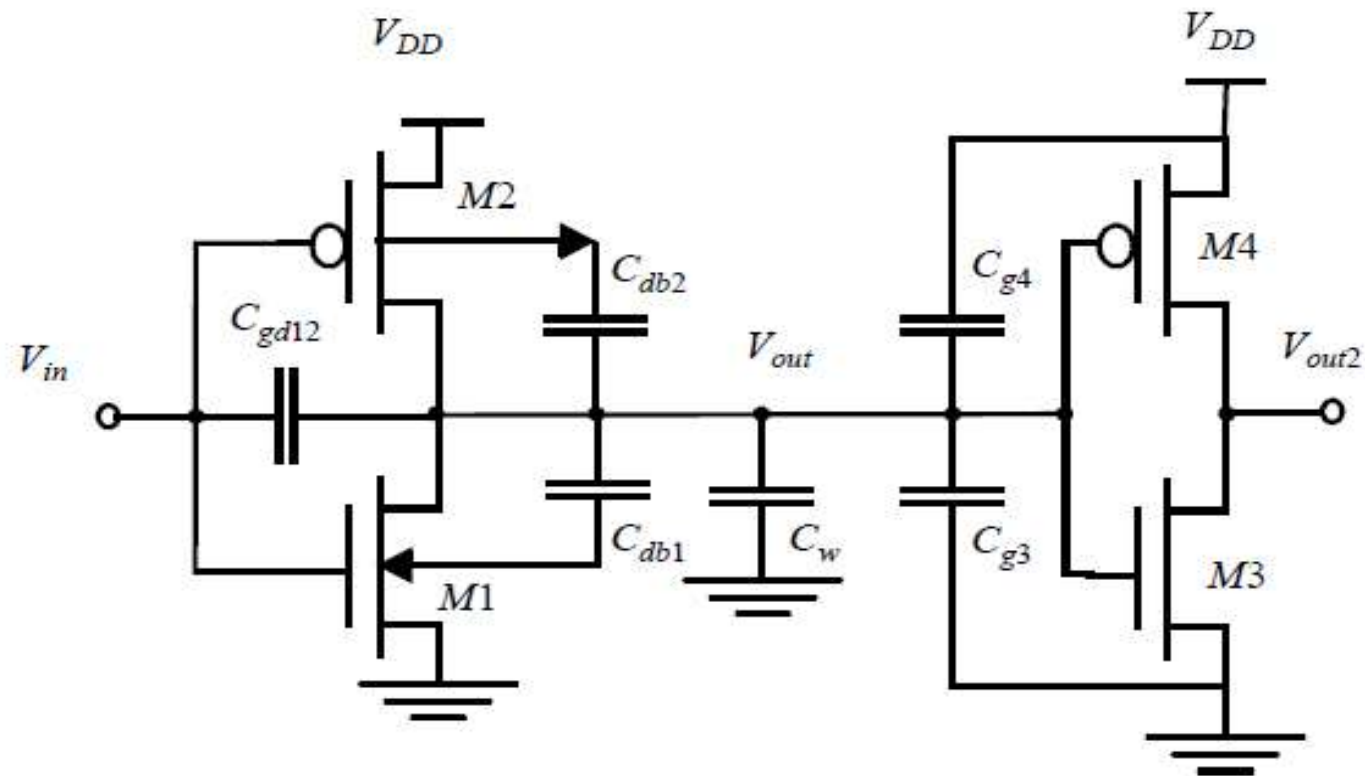

 


## L' inverter CMOS in transitorio

- Il comportamento dinamico dell'inverter è caratterizzato da 3 parametri fondamentali:

- 1) Tempo di Propagazione ( $t_p$ ):** il tempo medio necessario perché una transizione in ingresso si propaghi in uscita (50%-50%)
- 2) Tempo di salita ( $t_r$ ):** il tempo che impiega il segnale in uscita per portarsi da basso a alto (10%-90%)
- 3) Tempo di discesa ( $t_f$ ):** il tempo che impiega il segnale in uscita per portarsi da alto a basso (90%-10%)

## L' inverter CMOS in transitorio

 


$t_{pHL}/t_{pLH}$  = tempo fra  
una variazione del 50%  
dell'ingresso ed una del 50%  
dell'uscita

$$t_p = (t_{pHL} + t_{pLH}) / 2$$


$t_r$  = tempo variazione dell'uscita dal  
10% del valore nom

$t_f$  = tempo di variazione dal 90%  
del valore nominale alto al 10%

## L' inverter CMOS in transitorio

 

 Ipotesi: fronti di salita e discesa di  $V_{IN}$  di durata nulla



## Tempo di propagazione $t_{pHL}$

Consideriamo il transitorio di discesa. Dall' inizio il transistore l'NMOS si trova in conduzione, inizialmente in saturazione ( $V_{DS}=V_{DD}=V_{GS}>V_{GS}-V_{Tn}$ ).

Il PMOS al contrario è OFF.

Il tempo impiegato dalla tensione al nodo di uscita (drain dell' NMOS) per scendere a  $V_{DD}/2$  può essere calcolato usando la relazione

$$t_p = \int_{v_1}^{v_2} \frac{C_L(v)}{i(v)} dv$$


In questa relazione sia la capacità di carico  $C_L$  che la corrente di drain  $i$  dipendono in modo non lineare da  $v$ . Inoltre  $v_1=V_{DD}$  e  $v_2=V_{DD}/2$ .

Il calcolo può essere effettuato manualmente solo se


1. Si trascura la dipendenza da  $v$  della capacità  $C_L$
2. Al posto di calcolare  $i(v)$  si usi il modello resistivo del NMOS utilizzando una resistenza equivalente  $R_{EQ}$
 
# Tempo di propagazione $t_{pHL}$

Durante la prima parte del transitorio l'NMOS si trova in saturazione. In questa zona la dipendenza di  $I_{DS}$  da  $V_{DS}$  è circa lineare ed è legata al parametro  $\lambda$  che modella l'effetto di canale corto.



(a) schematic

 

(b) trajectory traversed on ID-VDS curve.

Da considerazioni geometriche si può dimostrare che la resistenza  $R_{EQ}$  da utilizzare per il calcolo di  $t_p$  è pari a:

$$R_{eq} = \frac{1}{V_{DD}/2} \int_{V_{DD}/2}^{V_{DD}} \frac{V}{I_{DSAT}(1 + \lambda V)} dV \approx \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{DSAT}} \left( 1 - \frac{7}{9} \lambda V_{DD} \right)$$



dove  $I_{DSAT} = k' \frac{W}{L} \left( (V_{DD} - V_T) V_{DSAT} - \frac{V_{DSAT}^2}{2} \right)$



$$R_{eq} \propto \frac{1}{W/L}$$




# Transitorio RC

  

$$v(t) = V_{END} - (V_{END} - V_{START})e^{-t/\tau} \quad \text{con} \quad \tau = RC$$

# Analisi del transitorio basso-alto

 

- Consideriamo una rete RC del 1' ordine con  $V_{out}$  scollegato avremo che la corrente che attraversa il MOS raggiunge interamente il condensatore ( $I_R = I_C$ )

$$V_{DD} = RC \frac{\partial V_{out}}{\partial t} + V_{out} \Rightarrow V_{out} = V_{DD} \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

- Dunque serve un tempo infinito per raggiungere una  $V_{out}$  pari a  $V_{DD}$ .

Valutiamo il tempo di propagazione al 50% (\*)


$$V_{out} = \frac{V_{DD}}{2} = V_{DD} \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \Rightarrow t_p = RC \ln 2$$

(\*) variazione brusca dell' ingresso

$t_{PHL}$   $R_{eqP}$





# Analisi del transitorio alto-basso

 

$$t_{pHL} = f(R_{eqN}C_L) \\ = 0.69 R_{eqN}C_L$$

$\ln(2)$

 

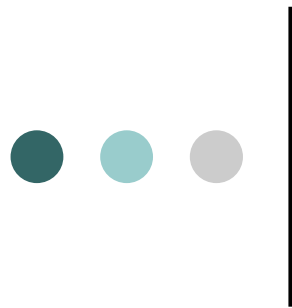

# Tempo di propagazione

Ricordandoci che nell' analisi della rete RC del prim'ordine, il tempo di decadimento a  $V_{DD}/2$  (discesa) può essere così calcolato

$$t_{pHL} = \ln(2)R_{eqn}C_L = 0.69R_{eqn}C_L$$

In modo del tutto simmetrico si può stimare il tempo di salita


$$t_{pLH} = 0.69R_{eqp}C_L$$

Definiamo infine il tempo di propagazione (ritardo) complessivo come

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2} = 0.69C_L \left( \frac{R_{eqn} + R_{eqp}}{2} \right)$$
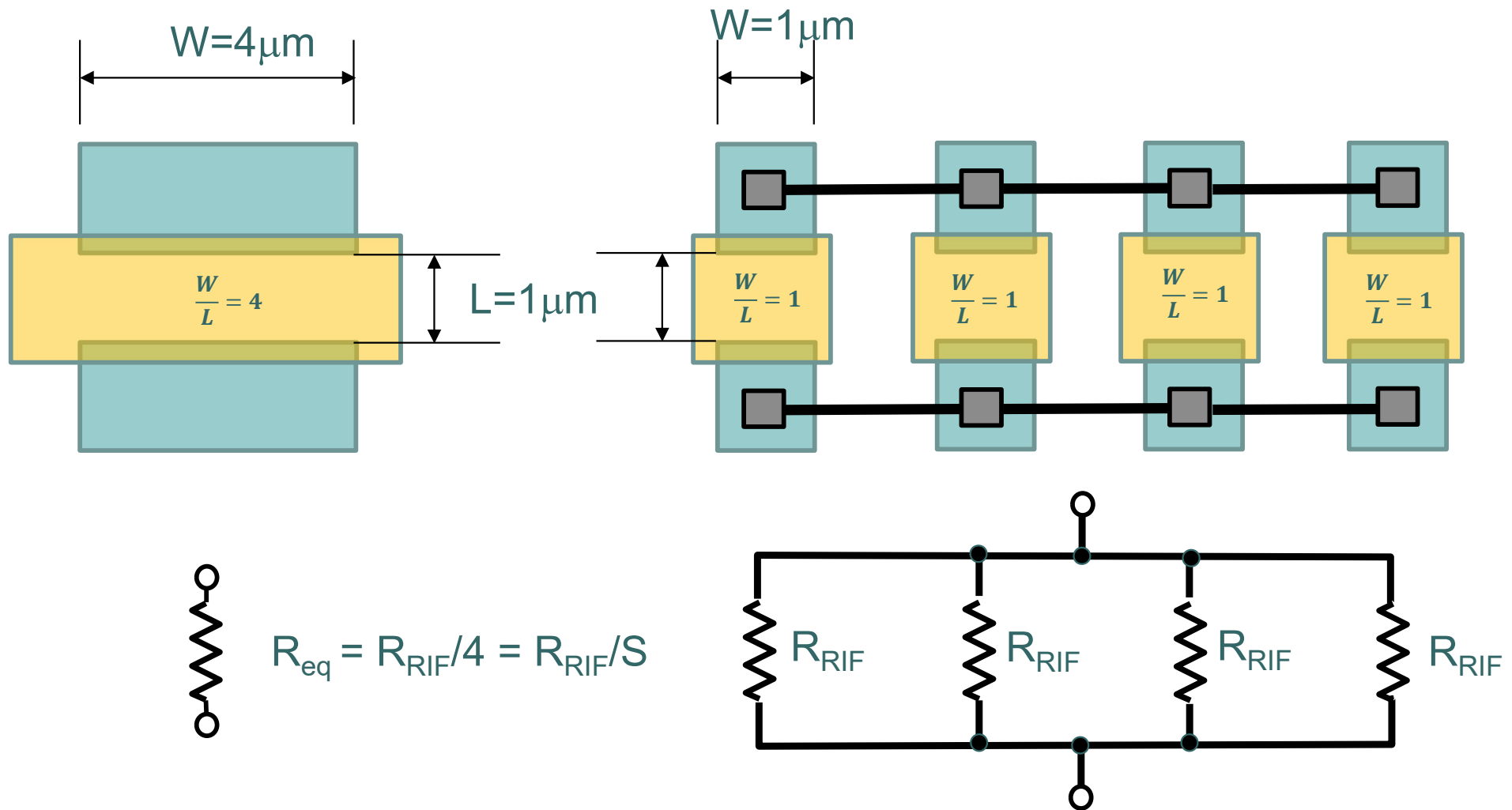
## Definizione di resistenza di riferimento ( $R_{RIF}$ )

$R_{RIF}$  è la resistività equivalente di un MOS con  $W/L = 1$





## Esempio

Si consideri un inverter CMOS.

Le caratteristiche tecnologiche sono:  $R_{RIFp} = 31 \text{ K}\Omega$  ,  $R_{RIFn} = 13 \text{ K}\Omega$

I rapporti geometrici dei due transistori sono :  $W_n/L_n = 2$  ,  $W_p/L_p = 5$

Calcolare il tempo di propagazione se  $C_L = 6 \text{ fF}$

$$R_{eqn} = R_{RIFn} / (W_n/L_n) = 13 \text{ K}\Omega / 2 = 6.5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{eqp} = R_{RIFp} / (W_p/L_p) = 31 \text{ K}\Omega / 5 = 6.2 \text{ K}\Omega$$

$$t_{pHL} = \ln(2) R_{eqn} C_L = 0.69 R_{eqn} C_L = 26.9 \text{ ps}$$


$$t_{pLH} = 0.69 R_{eqp} C_L = 25.7 \text{ ps}$$

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2} = 0.69 C_L \left( \frac{R_{eqn} + R_{eqp}}{2} \right) = 26.3 \text{ ps}$$


# Ottimizzazione del tempo di propagazione

Analizzando la dipendenza di  $t_p$  da diversi parametri si trova che:

 1) Dipendenza da  $V_{DD}$  : risulta modesta per  $V_{DD}$  elevate. Rilevante per  $V_{DD} < 2V_T$



2) Dipendenza da  $(W/L)_p/(W/L)_n$

 



## L' inverter CMOS: consumo di potenza

- Il consumo di potenza è un parametro fondamentale per misurare le caratteristiche di una tecnologia.
- In genere la potenza dissipata da una porta logica si divide in 2 componenti:
  - Statica (consumata in situazione di stabilità dell'uscita)
  - Dinamica (consumata in commutazione dell'uscita)



## Consumo di potenza : definizioni

- Potenza Istantanea:

$$p(t) = v(t) \times i(t) = V_{supply} \times i(t) \quad [W]$$

- Potenza di picco


$$P_{peak} = V_{supply} i_{peak}$$

- Potenza media

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} p(t) dt = \frac{V_{supply}}{T} \int_t^{t+T} i(t) dt$$



## Consumo di energia

 


$$E(t) = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \quad [\text{W}\cdot\text{s}]$$


 
# Energia spesa in commutazione

- Ad ogni commutazione del gate viene spesa una certa energia.
- Nel caso dell' inverter CMOS per la transizione **L**  $\rightarrow$  **H**, ipotizzando una transizione brusca  $V_{DD} \rightarrow 0V$  dell' ingresso (gate) il calcolo può essere eseguito come segue:



L'energia fornita dal generatore  $V_{DD}$  è:

$$E_{VDD} = \int_0^{\infty} i_{VDD}(t) V_{DD} dt = V_{DD} \int_0^{\infty} C_L \frac{dv_{out}}{dt} dt = C_L V_{DD} \int_0^{V_{DD}} dv_{out} = C_L V_{DD}^2$$


L'energia immagazzinata nel condensatore è:

$$E_C = \int_0^{\infty} i_{VDD}(t) v_{out} dt = \int_0^{\infty} C_L \frac{dv_{out}}{dt} v_{out} dt = C_L \int_0^{V_{DD}} v_{out} dv_{out} = \frac{C_L V_{DD}^2}{2}$$

La differenza, pari a  $CV_{DD}^2/2$ , è quindi dissipata in calore su R ovvero sul PMOS:
 
# Energia e potenza dinamica


- Ad ogni commutazione del gate viene spesa una certa energia.
- Durante la transizione  $H \rightarrow L$ , ipotizzando una transizione brusca  $0V \rightarrow V_{DD} \rightarrow$  dell'ingresso (gate), l'intera energia immagazzinata nel condensatore viene dissipata sulla resistenza  $R$  di scarica e cioè sul transistor NMOS



In un intero ciclo di commutazione  $L \rightarrow H \rightarrow L$  quindi l'energia erogata dall'alimentazione è pari a  $E = C \cdot V_{DD}^2$

- La potenza dinamica assorbita risulterà quindi
 
$$p_{dyn} = E/T = E \cdot f = C \cdot f \cdot V_{DD}^2$$



## Esempio

- Sia dato un inverter in tecnologia CMOS 0.25 $\mu$ m. la capacità  $C_L$  al nodo di uscita è 6fF e la tensione di alimentazione è  $V_{DD} = 2.5V$ .

L' energia necessaria per caricare e scarica la capacità è

$$E_{\text{dyn}} = C_L \cdot V_{DD}^2 = 37.5 \text{ fJ}$$



Ipotizziamo che il gate commuti ad una frequenza di 1 GHz.

La potenza dissipata risulta quindi

$$P_{\text{dyn}} = f \cdot E_{\text{dyn}} = 37.5 \text{ } \mu\text{W}$$
  
# Potenza di cortocircuito

- Ipotizziamo ora che le transizioni non avvengano in maniera brusca ma con un tempo di salita/discesa finito ( $t_r$ ,  $t_f$ ).
- La VTC viene quindi percorsa in un tempo finito e quindi per un breve periodo i transistori NMOS e PMOS sono entrambi accesi.
- In questa situazione c'è un cammino diretto fra la  $V_{DD}$  e massa.
- La corrente che circola per questo effetto si dice di cortocircuito ( $I_{SC}$ ).





# Potenza di cortocircuito

- Approssimando l'andamento della  $I_{CC}$  ad un triangolo di base  $t_{CC}$  e altezza  $I_{peak}$  (dipendente anche dalla capacità di carico), la corrente media durante il transitorio risulta

$$I_{AVG} = \frac{I_{peak}}{2}$$

- L'energia spesa per un intero ciclo di commutazioni  $L \rightarrow H \rightarrow L$  risulta quindi facilmente calcolabile:


$$E_{CC} = 2 \cdot V_{DD} \cdot I_{AVG} \cdot t_{CC} = V_{DD} \cdot I_{peak} \cdot t_{CC}$$

- Infine, la potenza spesa risulterà


$$P_{CC} = E_{CC} \cdot f$$
 
# Consumo statico

- Nell' inverter CMOS esistono diversi cammini di corrente parassite (sottosoglia e giunzioni in inversa in particolare)
- Queste correnti rappresentano un consumo di potenza definito statico (quindi continuo) di cui si tiene conto raggruppando le correnti in un unico contributo  $I_{stat}$
- La potenza statica dissipata risulta quindi :



$$P_{stat} = V_{CC} \cdot I_{stat}$$

 

## Consumo totale di potenza

Il consumo totale (massimo) risulta quindi essere:

$$P_{tot} = P_{stat} + P_{dyn} + P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{stat} + (C_L \cdot V_{DD}^2 + V_{DD} \cdot I_{peak} \cdot t_{CC}) \cdot f$$


In realtà il termine dipendente da  $f$  va moltiplicato per la probabilità  $P_{0 \rightarrow 1} < 1$  che si verifichi una transizione  $0 \rightarrow 1$ .

Se definiamo il fattore di attività  $f_{0 \rightarrow 1}$  come

$$f_{0 \rightarrow 1} = f \cdot P_{0 \rightarrow 1}$$

allora
 
$$P_{tot} = V_{CC} \cdot I_{stat} + (C_L \cdot V_{DD}^2 + V_{DD} \cdot I_{peak} \cdot t_{CC}) \cdot f_{0 \rightarrow 1}$$



# Figure di merito

## 1. Prodotto ritardo-consumo (PDP)

Trascurando il consumo statico e di CC ed ipotizzando il funzionamento alla massima frequenza ( $f_{\max} = 1/(2t_p)$ ) si ottiene :

$$PDP = P_{av} t_p \quad \Rightarrow \quad PDP = C_L V_{DD}^2 f_{\max} t_p = \frac{C_L V_{DD}^2}{2}$$

## 2. Prodotto energia-ritardo (EDP)

$$EDP = PDP \times t_p = P_{av} t_p^2 = \frac{C_L V_{DD}^2}{2} t_p$$