

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
10 Febbraio 2021

Esercizio 1

L'esercizio prevede di accumulare modulo 2^{16} , mediante una rete logica RL da progettare, i byte *unsigned* letti da una porta in input con *handshake*.

Inoltre, è necessario mappare una porta in output, sempre con *handshake*, su bus dati diversi in base al resto della divisione per 4 del valore accumulato da RL. Il testo del problema indica di minimizzare il numero di istruzioni di branch nell'interrupt handler per gestire la collocazione dinamica della porta in output. A tal fine, nella traccia, verranno replicati i byte sui quattro bus con una strategia software in modo da inviare il byte alla porta in output indipendentemente dalla collocazione sul bus dati e senza dover leggere esplicitamente tale collocazione.

Infine, si ricorda che nella gestione degli interrupt generati dalle due porte con *handshake*, la gestione degli eventi originati dalla porta in input è prioritaria.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

| | |
|-------|--|
| RAM_H | mappata da 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB |
| RAM_L | mappata da 60000000h:7FFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB |
| EPROM | mappata da 00000000h:3FFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB |

Altri dispositivi e/o segnali:

| | |
|----------------|--|
| CS_INT_INPUT | mappato a 40000000h |
| CS_INT_OUTPUT | mappato a 40000001h |
| CS_READ_RL | mappato a 40000002/3h |
| CS_OUTPUT_PORT | mappato a 40000004/5/6/7h (dipende da resto divisione) |
| CS_FREEZE_INT | mappato a 40000008h |
| CS_INPUT_PORT | mappato a 4000000Bh |

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_H_0 = BA31·BE0
CS_RAM_H_1 = BA31·BE1
CS_RAM_H_2 = BA31·BE2
CS_RAM_H_3 = BA31·BE3


CS_RAM_L_0 = BA31*·BA30·BA29·BE0
CS_RAM_L_1 = BA31*·BA30·BA29·BE1
CS_RAM_L_2 = BA31*·BA30·BA29·BE2
CS_RAM_L_3 = BA31*·BA30·BA29·BE3

| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| CS_INPUT_PORT | = BA31*·BA30·BA29*·BA3·BE3 | mappato a 4000000Bh |
| CS_FREEZE_INT | = BA31*·BA30·BA29*·BA3·BE0 | mappato a 40000008h |
| CS_OUTPUT_PORT | = BA31*·BA30·BA29*·BA3*·BA2 | mappato a 40000004/5/6/7h(*) |
| CS_READ_RL | = BA31*·BA30·BA29*·BA3*·BA2*·BE3·BE2 | mappato a 4000002/3h |
| CS_INT_OUTPUT | = BA31*·BA30·BA29*·BA3*·BA2*·BE1 | mappato a 40000001h |
| CS_INT_INPUT | = BA31*·BA30·BA29*·BA3*·BA2*·BE0 | mappato a 40000000h |

CS_EEPROM_0 = BA31*·BA30*·BE0
CS_EEPROM_1 = BA31*·BA30*·BE1
CS_EEPROM_2 = BA31*·BA30*·BE2
CS_EEPROM_3 = BA31*·BA30*·BE3




(*) l'esatta posizione dipende da resto della divisione per 4 del valore accumulato da RL, come sarà mostrato nelle pagine successive

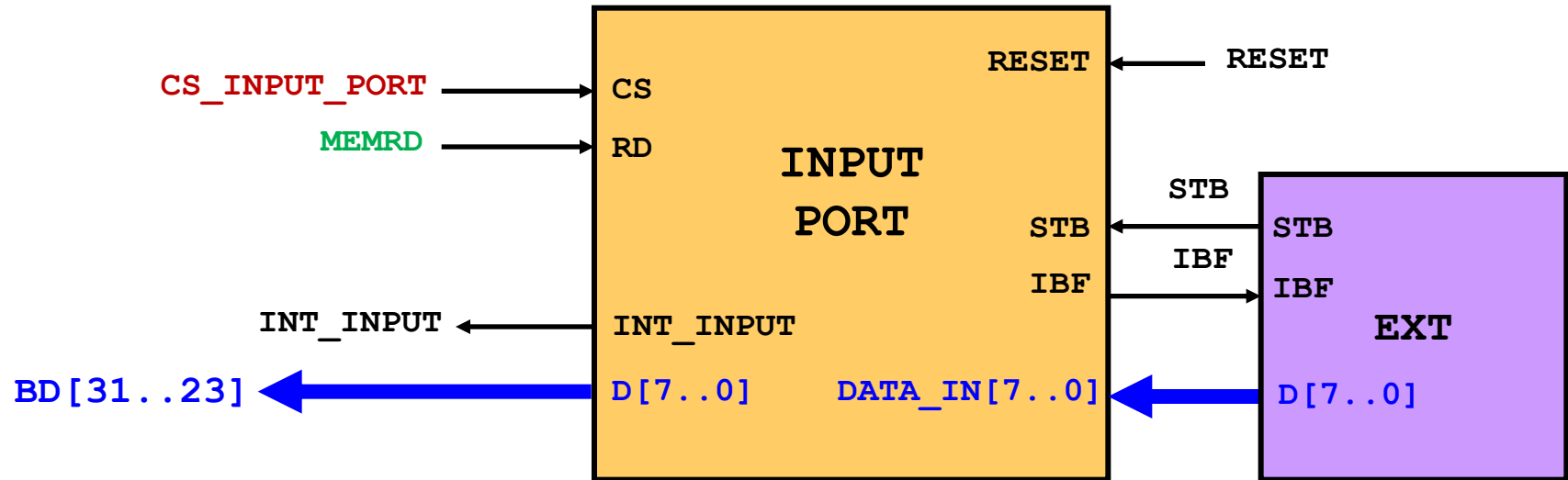Nel sistema è presente una porta in input che comunica con l'esterno mediante il protocollo di handshake. La porta, come dalle specifiche del testo, è mappata sul bus dati **BD[31..23]**





Nella pagina successiva è mostrata la rete logica **RL** che consente di effettuare l'accumulo dei dati, 8 bit di tipo *unsigned*, letti da **INPUT_PORT**. Inoltre, sono presenti le connessioni per leggere da **RL** il valore accumulato al suo interno attraverso i pin del bus dati **BD[31..15]**, come da specifiche del testo, mediante opportuni dispositivi tri-state.

 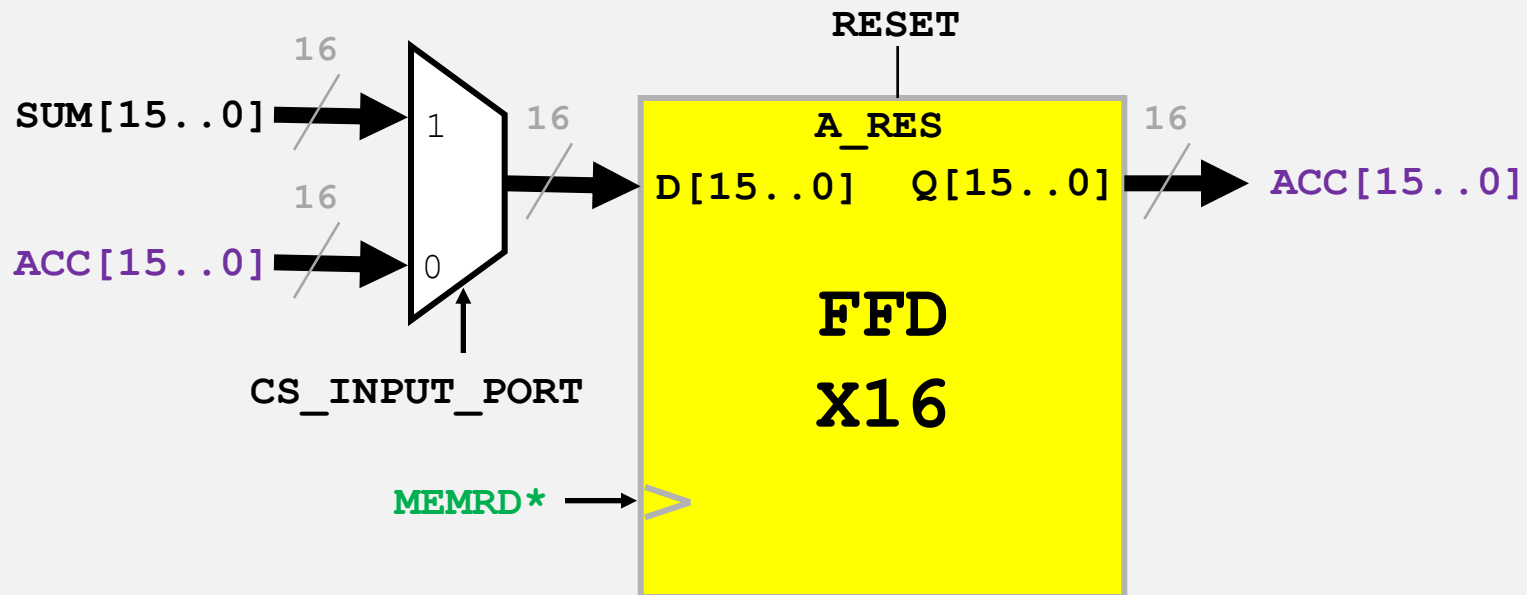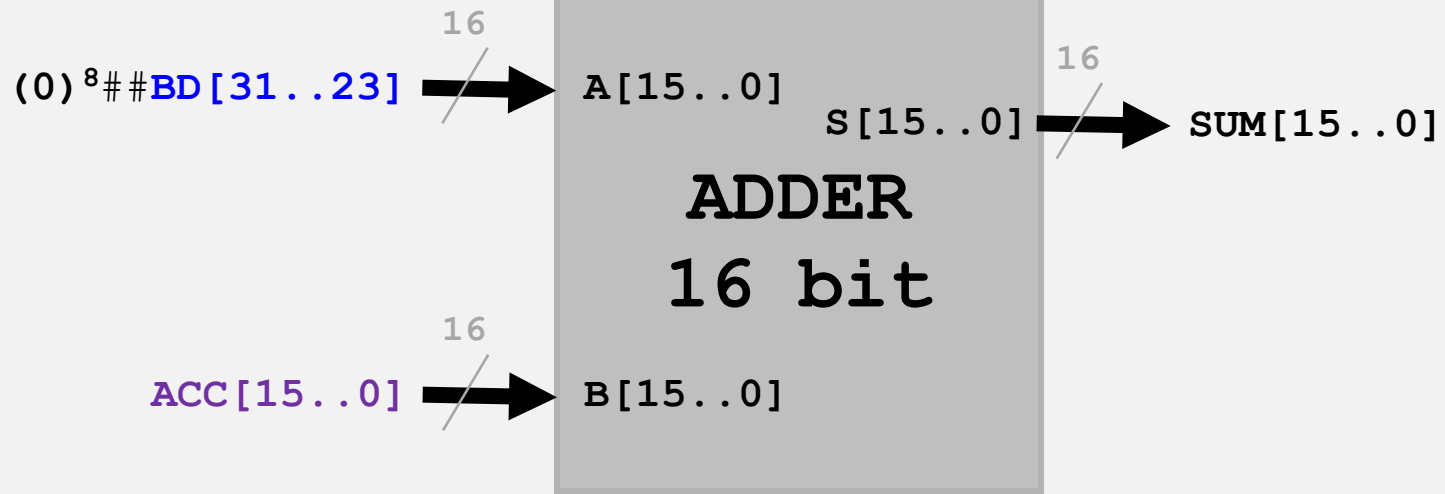
All'avvio, la rete logica **RL** è inizializzata al valore (di accumulo) 0 mediante il segnale **RESET**.



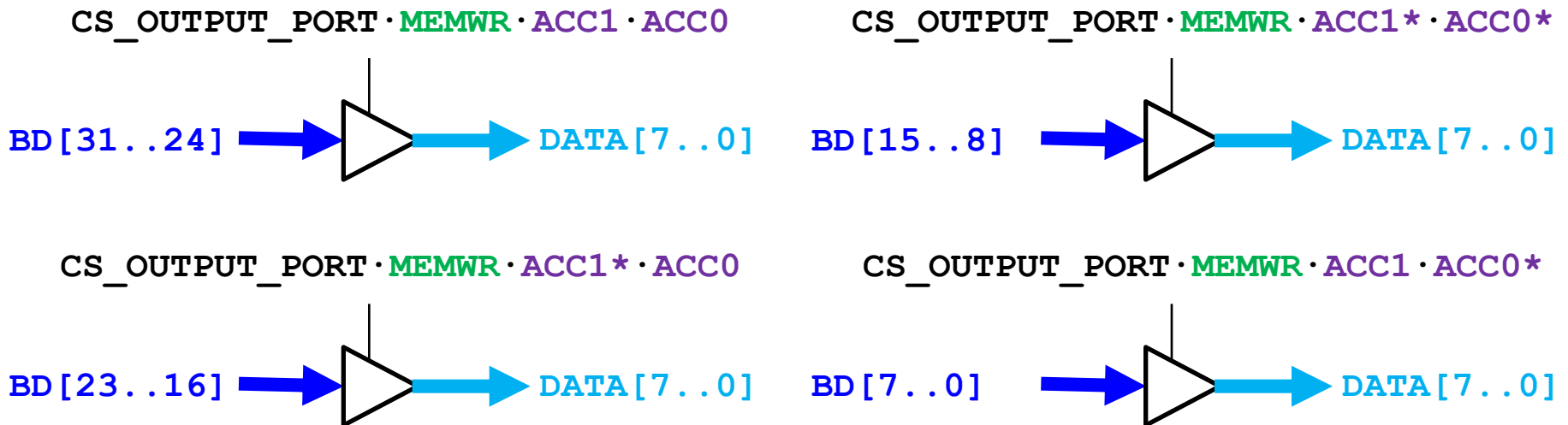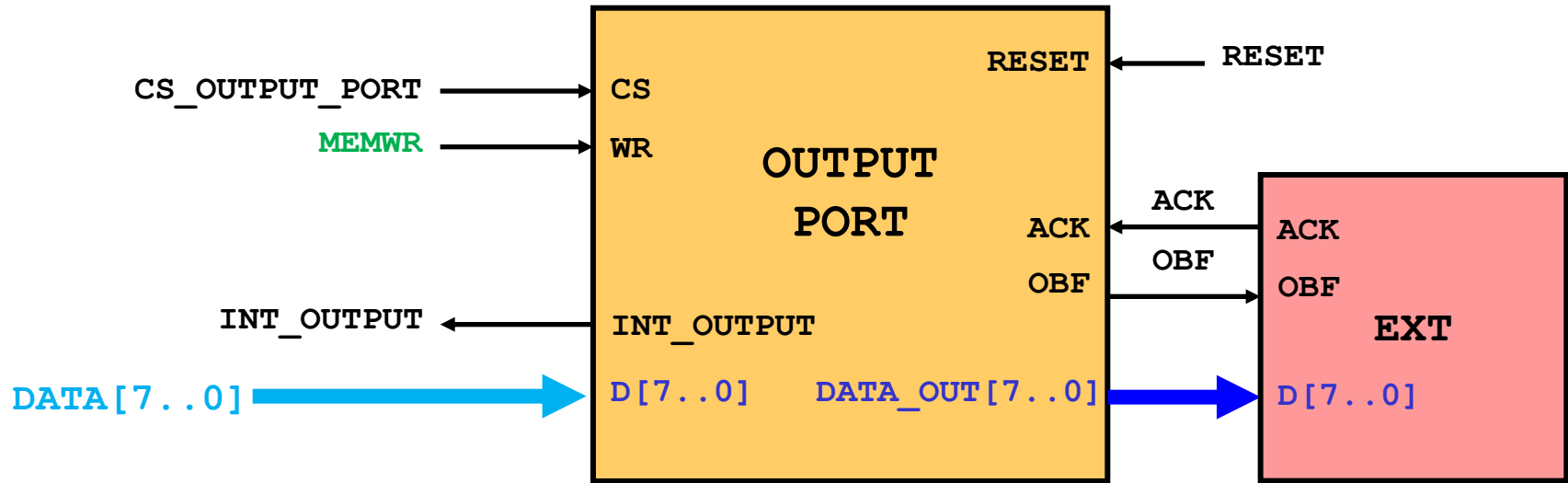Nel sistema è presente anche una porta in output che comunica con l'esterno mediante il protocollo di handshake. La porta, come da specifiche del testo, è mappata su bus dati diversi in funzione del resto della divisione per 4 del valore accumulato da **RL**.



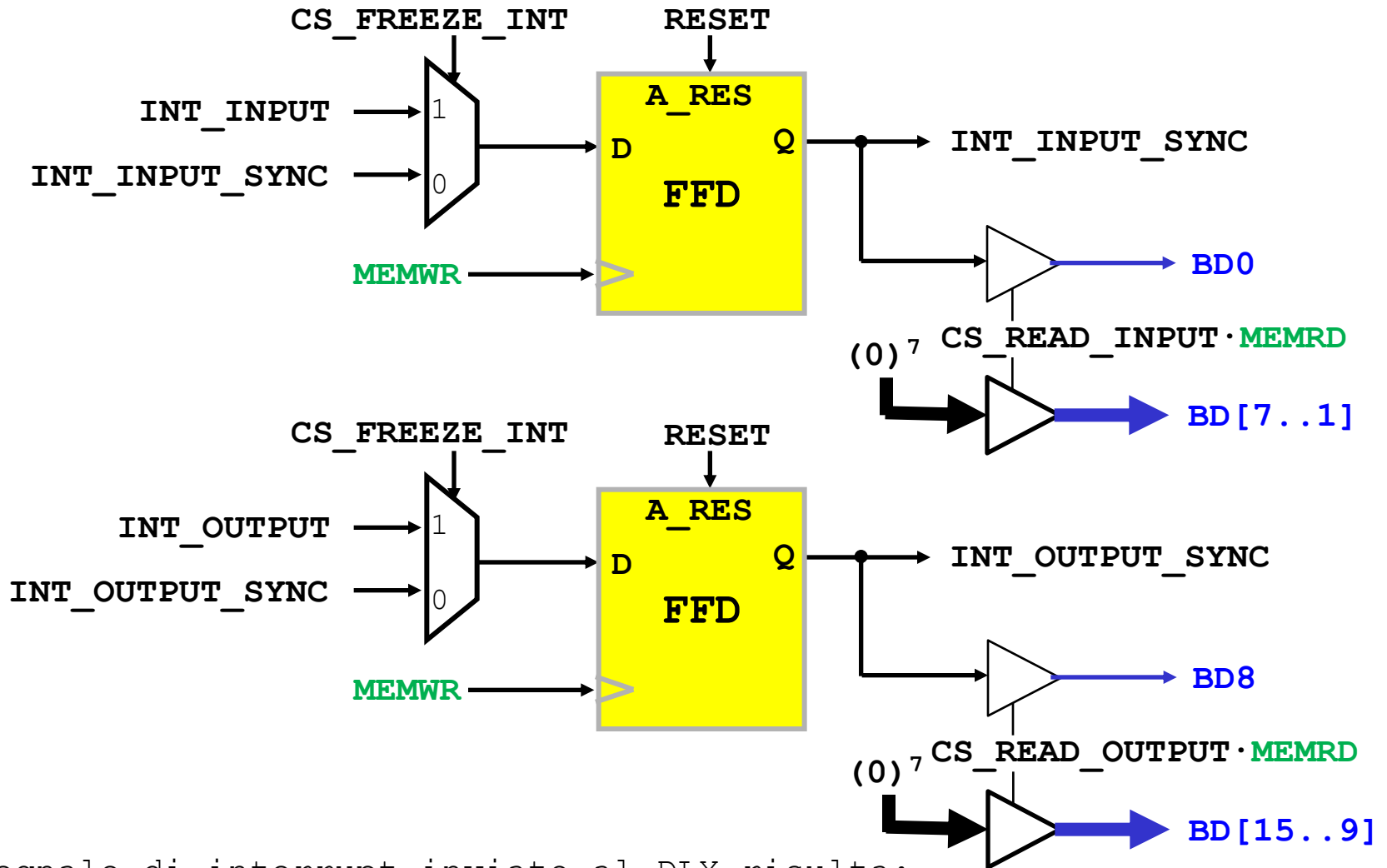I segnali di interrupt generati dalle due porte saranno campionati mediante un comando software che asserisce **CS_FREEZE_INT**, e letti separatamente al fine di ridurre il numero di istruzioni di *branch* nell'handler.



Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

$$\text{INT (to DLX)} = \text{INT_INPUT} + \text{INT_OUTPUT}$$

Per semplicità, nella traccia è omessa l'infrastruttura e relativo codice per gestire l'avvio del sistema. Il codice dell'*interrupt handler* che gestisce i trasferimenti dalle due porte risulta:

```
00000000 LHI    R20,4000h      ; R20 = 40000000h
00000004 SB     R0,R20(0008h)  ; dummy write a CS_FREEZE_INT
00000008 LHI    R21,E000h      ; R21 = E0000000h
0000000C LBU    R25,R20(0)     ; legge INT_INPUT_SYNC
00000010 BEQ    R25,output:    ; se R25=0 salta a output:
00000014 LBU    R25,R20(000Bh) ; legge da INPUT_PORT
00000018 SB     R25,R21(0123h) ; scrive R25 in E0000123h
output: 0000001C LBU    R25,R20(0001h) ; legge INT_OUTPUT_SYNC
00000020 BEQ    R25,fine:      ; se R25=0 salta a fine:
00000024 LBU    R25,R21(3211h) ; R25 = 000000XX
00000028 SLLI   R24,R25,8h     ; R24 = 0000XX00
0000002C OR     R23,R24,R25    ; R23 = 0000XXXX
00000030 SLLI   R24,R23,10h    ; R24 = XXXX0000
00000034 OR     R25,R23,R24    ; R25 = XXXXXXXX
00000038 SW     R25,R20(0004h) ; scrive in OUTPUT_PORT una word
fine:   0000003C RFE           ; ritorna da interrupt
```


La label **output:** vale 8h mentre **fine:** vale 18h (24 decimale)

Nota: il salto a 00000010h, potrebbe avere come destinazione l'indirizzo 00000024h (vs. 0000001Ch) poiché, essendo in esecuzione l'handler, se **INT_INPUT_PORT_SYNC=0** sicuramente **INT_OUTPUT_PORT_SYNC=1** riducendo il numero di istruzioni in queste specifiche circostanze.


In seguito è riportato il codice per leggere da **RL** il valore a 16 bit accumulato al suo interno:

```
00001000 LHI    R7,4000h          ; R7 = 40000000h  
00001004 LHU    R8,R7(0002h)      ; legge half-word da RL
```


Interfacciamento RAM_H

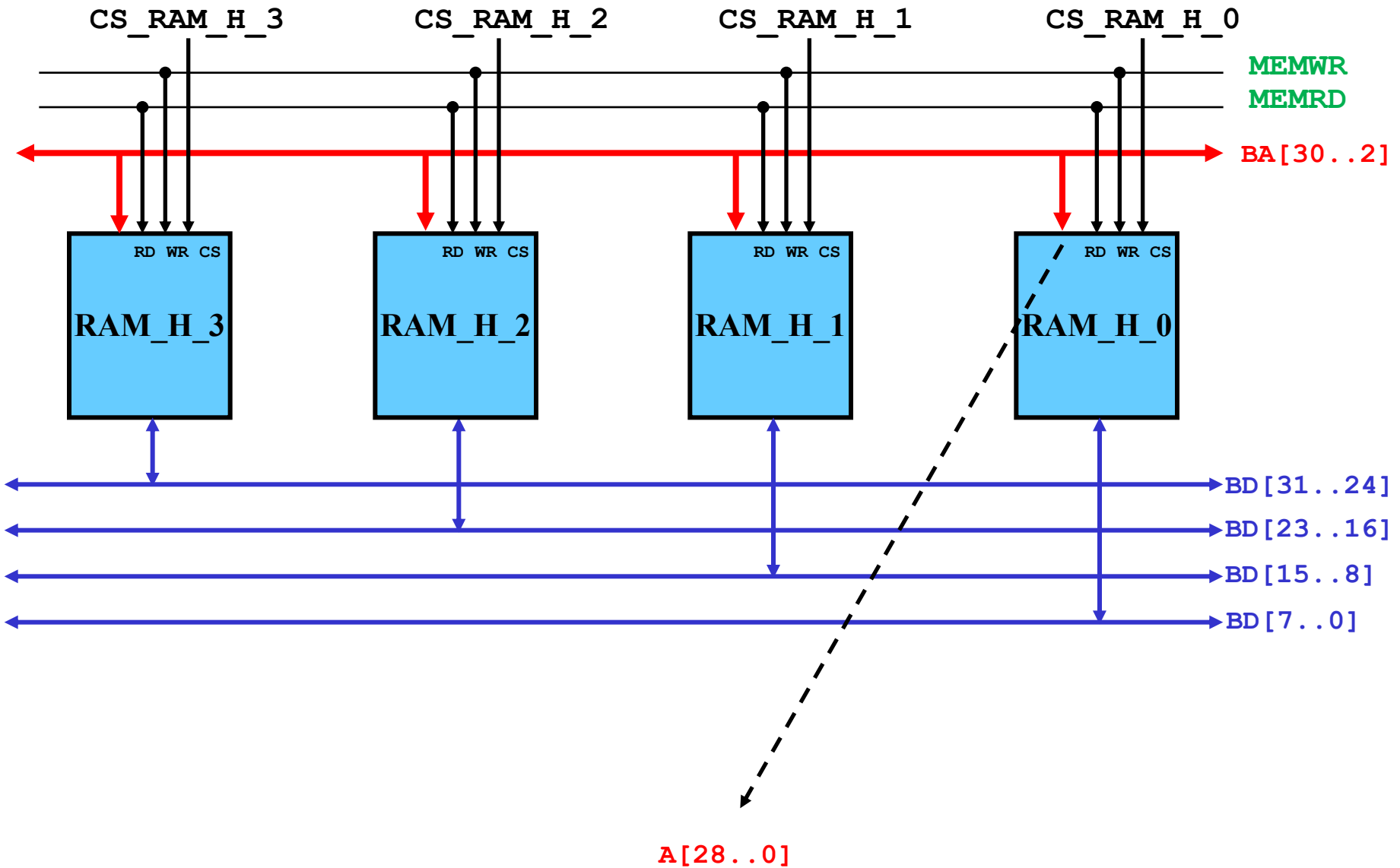

Interfacciamento RAM_L

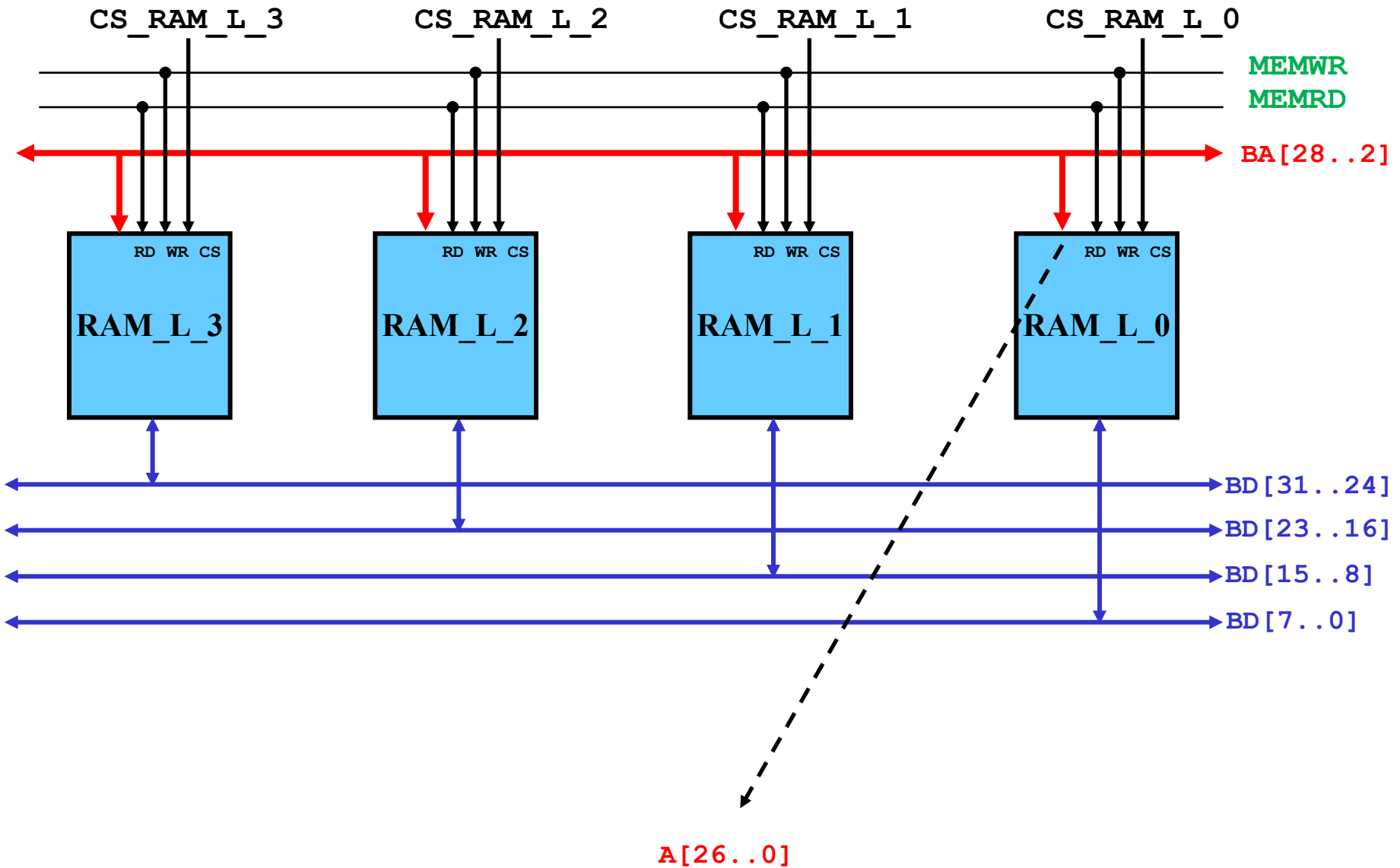

Interfacciamento EPROM

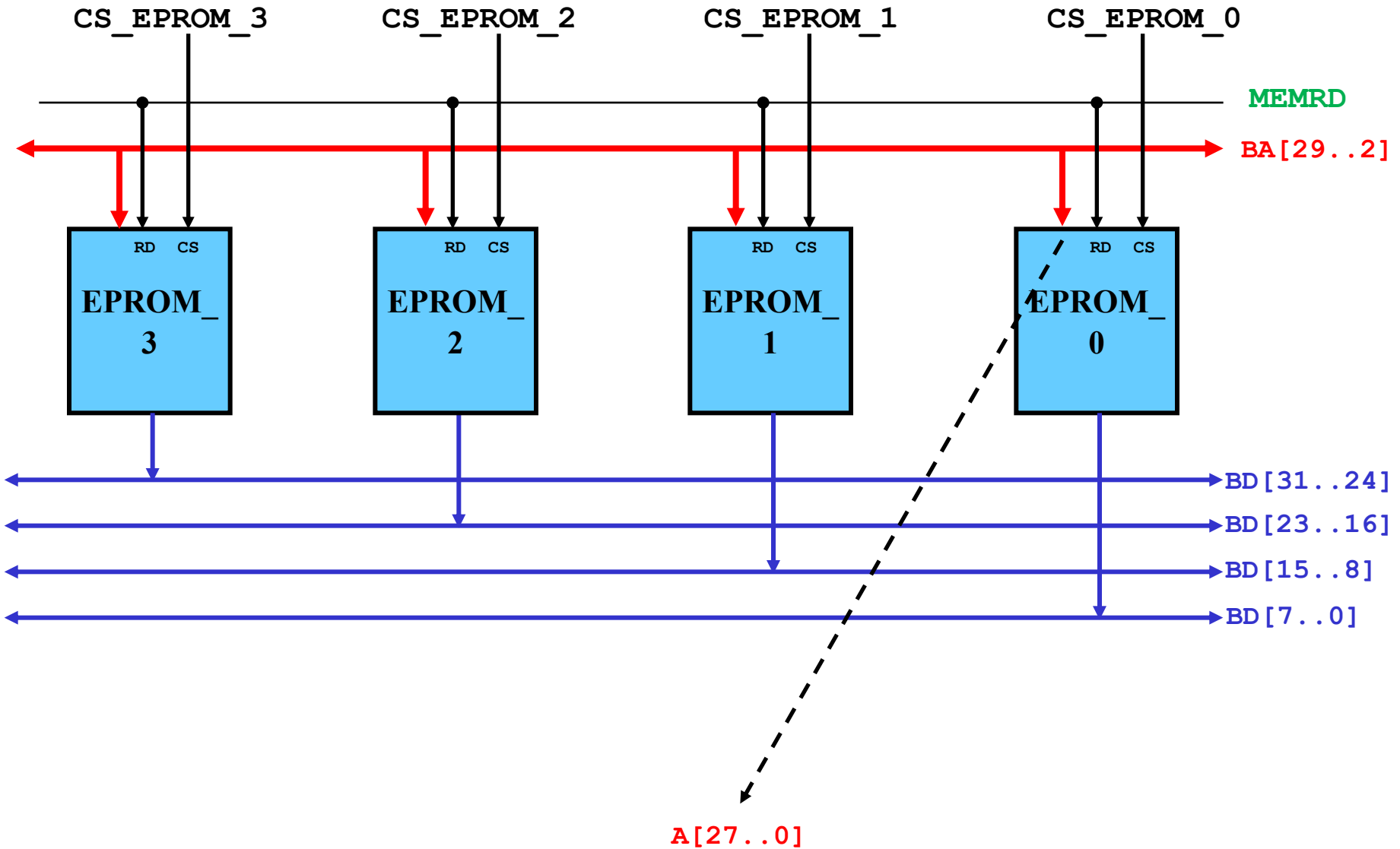

Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.